
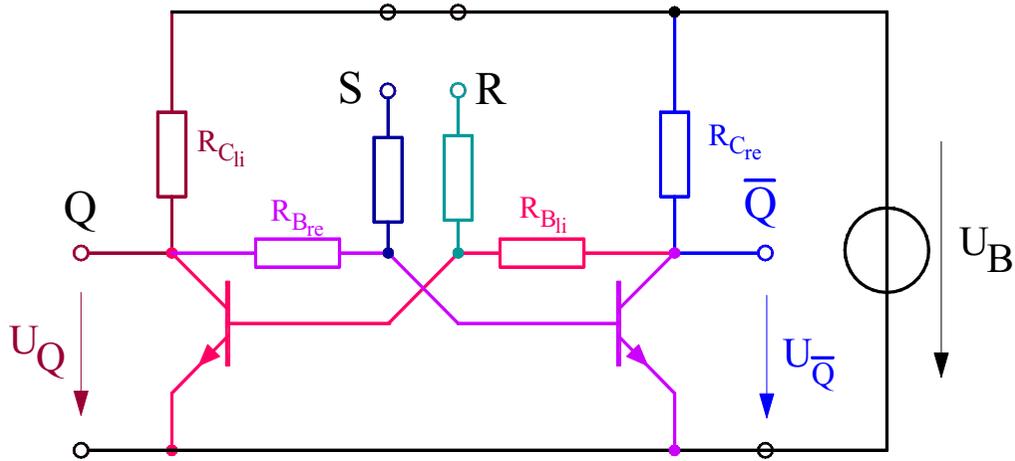


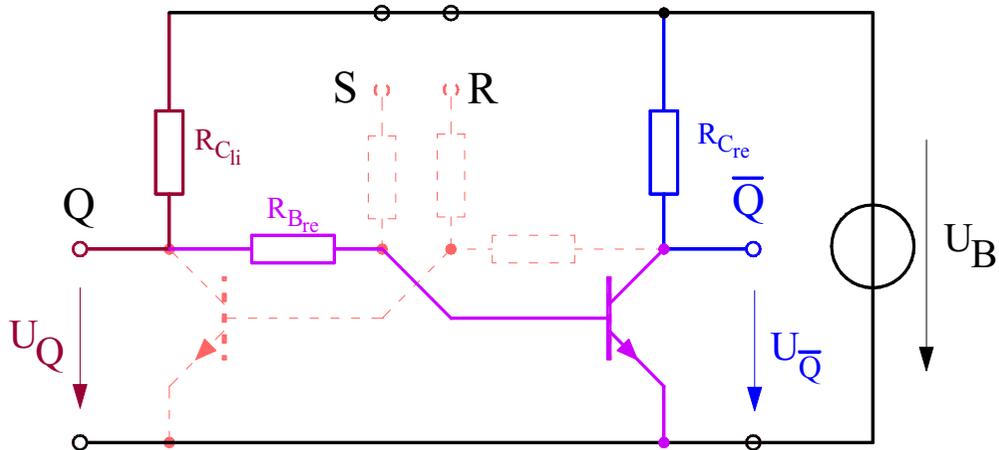


### Speicher-Flip-Flop mit Transistoren




Rechter Transistor leitet



### Rücksetzen des Flip-Flop

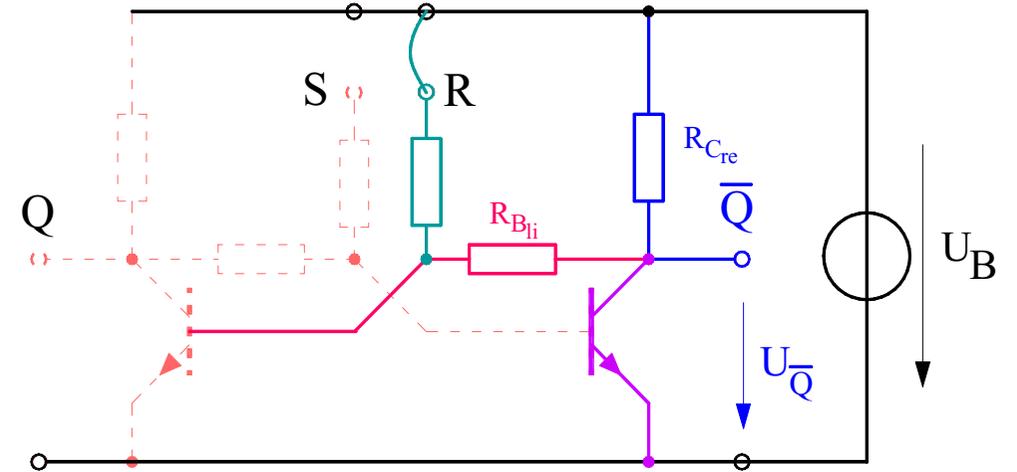


Linker Transistor schaltet durch

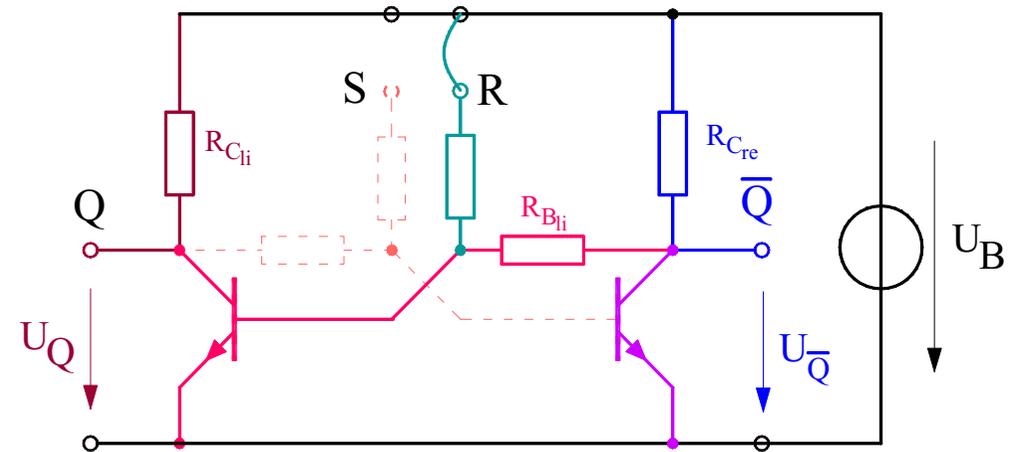



Rechter Transistor wird gesperrt

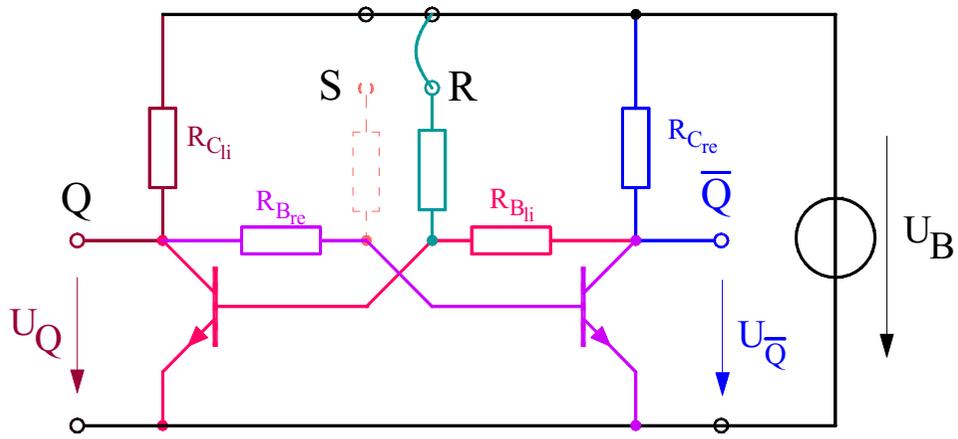

Speicher ist zurückgesetzt

